

FONCTIONNEMENT ET CHAÎNE D'ENERGIE DE LA LAMPE DE POCHE

1) A quoi sert une lampe de poche ?

2) explique comment fonctionne la lampe de poche :

3) Sur l'image ci-dessous, repasse en couleur le chemin du courant lorsque la lampe éclaire



4) complète l'image ci-dessus de la lampe de poche à l'aide des mots suivants : pile, languettes, lampe, réflecteur

5) explique le rôle des différents éléments :

Pile :

Languettes :

Lampe :

Réflecteur :

6) complète la chaîne d'énergie suivante de la lampe de poche en utilisant les éléments de l'exercice 4

